CIRC-13
LED Matrix
(MAX7219)

to pin 2

Data In-1	24-Data Out	1
DIG 0-2	23-SEG D	2
DIG 4-3	22-SEG DP	3
GND-4	21-SEG E	
DIG 6-5	20-SEG C	5
DIG 2-6	19-V+	6
DIG 3-7	18-Current Set	
DIG 7-8	17-SEG G	
GND-9	16-SEG B	
DIG 5-10	15-SEG F	10
DIG 1-11	14-SEG A	11
Load-12	13-Clock	

MAX7219

20kohm

to pin 3
to pin 4

1-ROW   ROW-8
4-COL - R   COL - R-8
4-COL - G   COL - G-8
4-ROW   ROW-7
3-COL - R   COL - R-7
3-COL - G   COL - G-7
2-ROW   ROW-6
2-COL - R   COL - R-6
2-COL - G   COL - G-6
1-ROW   ROW-5
1-COL - R   COL - R-5
1-COL - G   COL - G-5

CIRC-13
LED Matrix
(MAX7219)

**(http://www.arduino.cc/playground/Main/
MAX72XXHardware)**
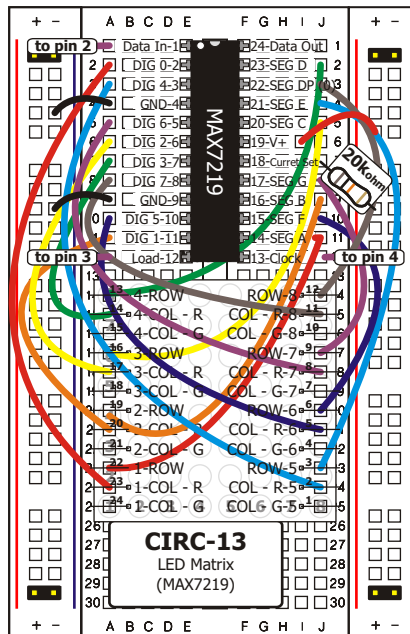**(NOTE: Breadboard dimensions vary slightly, this is
calibrated to the one available from AllElectronics.com)
(the change is only in the bus strips so if you take that into
account it will work with all breadboards)**

oomlout.com